

Переключатели

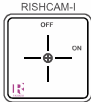
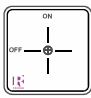
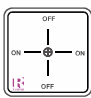
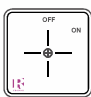


Аналоговые измерительные приборы







Переключатели

Разъединитель










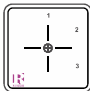

	Описание	Текущий ток								
		6A	10A	16A	25A	32A	40A	63A	100A	200A
I60 (60°)										
	1P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
До 12 режимов переключения										
I90 (90°)										
	1P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
До 12 режимов переключения										
I90CR (90° complete rotation)										
	1P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
До 12 режимов переключения										
I45 (45°)										
	1P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
	2P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
	3P ON-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
До 12 режимов переключения										

Переключатель по режимам

	Описание	Текущий ток								
		6A	10A	16A	25A	32A	40A	63A	100A	200A
COFF 60 (60° с режимом выключения)										
	1P 2W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 2W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P 2W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
До 6 режимов переключения										
COFF 90 (90° с режимом выключения)										
	1P 2W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 2W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P 2W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
До 6 режимов переключения										
CWOFF 90 (90° без режима выключения)										
	1P 2W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 2W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P 2W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
До 6 режимов переключения										
PCF90 (с заменой фазы, 90° с режимом выключения)										
	1P 3W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 3W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P 3W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
До 6 режимов переключения										








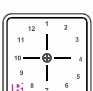
Переключатели

Многофункциональные переключатели

	Описание	Текущий ток								
		6A	10A	16A	25A	32A	40A	63A	100A	200A
MOFF - 3 ПОЗИЦИОННЫЙ (3W, 90°)										
	1P 3W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 3W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P 3W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4P 3W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOFF - 4 ПОЗИЦИОННЫЙ (4W, 60°)										
	1P 4W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 4W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P 4W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOFF - 5 ПОЗИЦИОННЫЙ (5W, 60°)										
	1P 5W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 5W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOFF - 6 ПОЗИЦИОННЫЙ (6W, 45°)										
	1P 6W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
	2P 6W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
MOFF - 7 ПОЗИЦИОННЫЙ (7W, 45°)										
	1P 7W-OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
MOFF - 8 ПОЗИЦИОННЫЙ (8W, 30°)										
	1P 8W-OFF	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
MOFF - 9 ПОЗИЦИОННЫЙ (9W, 30°)										
	1P 9W-OFF	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
MOFF - 10 ПОЗИЦИОННЫЙ (10W, 30°)										
	1P 10W-OFF	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
MOFF - 11 ПОЗИЦИОННЫЙ (11W, 30°)										
	1P 11W-OFF	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
MOFF - 3 ПОЗИЦИОННЫЙ (3W, 60° без режима выключения)										
	1P 3W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 3W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P 3W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4P 3W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOFF - 4 ПОЗИЦИОННЫЙ (4W, 90° без режима выключения)										
	1P 4W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 4W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3P 4W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

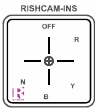
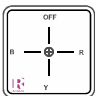
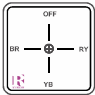

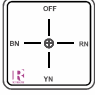
Переключатели

Многофункциональные переключатели

	Описание	Текущий ток								
		6A	10A	16A	25A	32A	40A	63A	100A	200A
MOFF - 5 ПОЗИЦИОННЫЙ (5W, 60° без режима выключения)										
	1P 5W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 5W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOFF - 6 ПОЗИЦИОННЫЙ (6W, 60° без режима выключения)										
	1P 6W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2P 6W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MOFF - 7 ПОЗИЦИОННЫЙ (7W, 45° без режима выключения)										
	1P 7W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
MOFF - 8 ПОЗИЦИОННЫЙ (8W, 45° без режима выключения)										
	1P 8W-WOFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
MOFF - 9 ПОЗИЦИОННЫЙ (9W, 30° без режима выключени)										
	1P 9W-WOFF	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
MOFF - 10 ПОЗИЦИОННЫЙ (10W, 30° без режима выключения)										
	1P 10W-WOFF	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
MOFF - 11 ПОЗИЦИОННЫЙ (11W, 30° без режима выключения)										
	1P 11W-WOFF	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
MOFF - 12 ПОЗИЦИОННЫЙ (12W, 30° без режима выключения)										
	1P 12W-WOFF	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X

Переключатели

Переключатели для измерительных приборов

	Описание	Текущий ток								
		6A	10A	16A	25A	32A	40A	63A	100A	200A
Переключатель Амперметра - '5 позиций'										
	Линейные токи с режимом выключения и нейтральным током	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Переключатель Амперметра - '4 позиций'										
	Линейные токи с режимом выключения	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Переключатель Вольтметра - '4 позиций'										
	Линейные напряжения с режимом выключения	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Переключатель Вольтметра - '7 позиций'										
	Линейные и фазные напряжения с режимом выключения	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
Переключатель Вольтметра - '4 Position'										
	Фазные напряжения с режимом выключения	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X